

На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из источника тока, ключа и трех резисторов, сопротивления которых $R_1 = R_2 = 6,00 \text{ Ом}$, $R_3 = 2,00 \text{ Ом}$. По цепи в течение промежутка времени $t = 30,0 \text{ с}$ проходит электрический ток. Если ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 12,0 \text{ В}$, а его внутреннее сопротивление $r = 1,00 \text{ Ом}$, то работа $A_{\text{ст.}}$ сторонних сил источника тока при разомкнутом ключе К равна ... Дж.

