

Если общее сопротивление двух параллельно соединённых одинаковых резисторов $R_1 = 4 \text{ Ом}$, то общее сопротивление R_2 этих же резисторов, соединённых последовательно, равно:

- 1) 1 Ом; 2) 2 Ом; 3) 4 Ом; 4) 8 Ом; 5) 16 Ом.