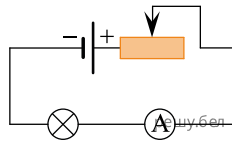


На рисунке изображена схема электрической цепи. Из перечисленного ниже выберите элементы, присутствующие в электрической цепи:



- 1) амперметр; 2) вольтметр; 3) реостат; 4) конденсатор;
5) источник тока.