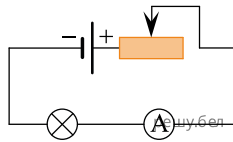


На рисунке изображена схема электрической цепи.  
Из перечисленного ниже выберите элементы, присутствующие в электрической цепи:



- 1) амперметр;      2) вольтметр;      3) реостат;      4) конденсатор;  
5) источник тока.