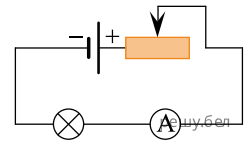


На рисунке изображена схема электрической цепи. Из перечисленного ниже выберите элементы, присутствующие в электрической цепи:



- 1) амперметр;    2) вольтметр;    3) реостат;    4) конденсатор;    5) источник тока.