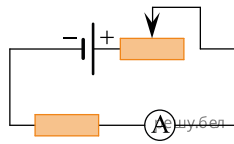


На рисунке изображена схема электрической цепи. Из перечисленного ниже выберите элементы, присутствующие в электрической цепи:



- 1) вольтметр;    2) источник тока;    3) реостат;    4) лампа накаливания;  
5) резистор.