

На рисунке изображён участок цепи, в котором сопротивления всех резисторов одинаковы. Вольтметр с бесконечно большим сопротивлением, подключённый к точкам 1 и 2, показывает напряжение  $U_{12} = 42$  В. Если вольтметр отключить от точки 1 и подключить к точке 3, то его показания  $U_{23}$  будут равны ... В.

