

Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,4$ Ом, и резистора сопротивлением $R = 4,2$ Ом. Коэффициент полезного действия η источника равен ... %.