

Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого  $r = 1,4$  Ом, и резистора сопротивлением  $R = 4,2$  Ом. Коэффициент полезного действия  $\eta$  источника равен ... %.