

Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если сопротивление резистора $R = 5,0$ Ом, а сила тока в цепи $I = 2,5$ А, то напряжение U на клеммах источника тока равно ... В.

