

Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если сопротивление резистора  $R = 5,0$  Ом, а сила тока в цепи  $I = 2,5$  А, то напряжение  $U$  на клеммах источника тока равно ... В.

