

Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого  $U = 7,5$  В. Если напряжение на резисторе  $U_R = 2,5$  В, то сила тока  $I$  в цепи равна ... А.

