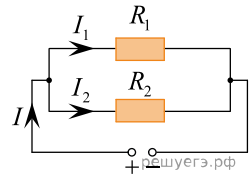


На рисунке изображен участок электрической цепи, сила тока на котором I . Сопротивление резистора R_1 в пять раз больше сопротивления резистора R_2 ($R_1 = 5R_2$). Если сила тока в резисторе R_2 равна I_2 , то сила тока I равна:



- 1) $6I_2$ 2) $5I_2$ 3) $2I_2$ 4) $\frac{6}{5}I_2$ 5) $\frac{5}{4}I_2$