

Электрический нагреватель подключен к электрической сети, напряжение в которой изменяется по гармоническому закону. Действующее значение напряжения в сети $U_{\text{д}} = 48 \text{ В}$. Если амплитудное значение силы тока в цепи $I_0 = 0,47 \text{ А}$, то нагреватель потребляет мощность P , равную ... **Вт**.