

На рисунке 1 изображен участок электрической цепи, на котором параллельно катушке индуктивности L включена лампочка Λ . График зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t показан на рисунке 2. Лампочка будет светить наиболее ярко в течение интервала времени:

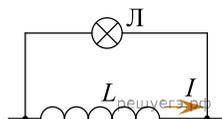


Рис. 1

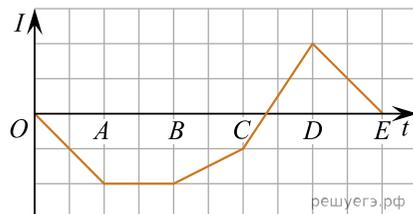


Рис. 2

- 1) OA 2) AB 3) BC 4) CD 5) DE