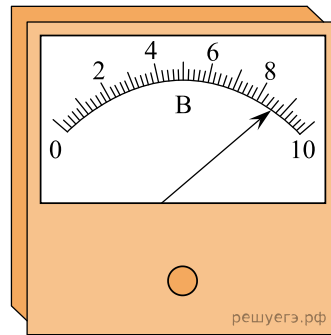


Резистор сопротивлением $R = 110$ Ом и идеальный вольтметр, изображенный на рисунке, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Сила тока I в резисторе равна:



- 1) 78 мА 2) 75 мА 3) 69 мА 4) 62 мА 5) 56 мА