

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе $U_0 = 1,9$ В, а амплитудное значение силы тока в контуре $I_0 = 60$ мА. Если электроёмкость конденсатора $C = 0,25$ мкФ, то частота ν колебаний в контуре равна ... кГц.