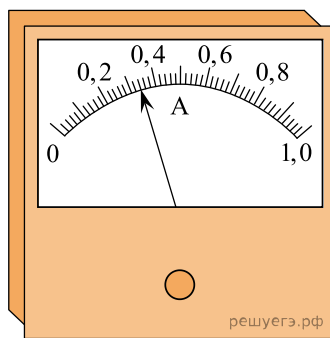


Идеальный амперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 4,5$ В, то его сопротивление R равно:



- 1) 20 Ом 2) 15 Ом 3) 13 Ом 4) 11 Ом 5) 10 Ом