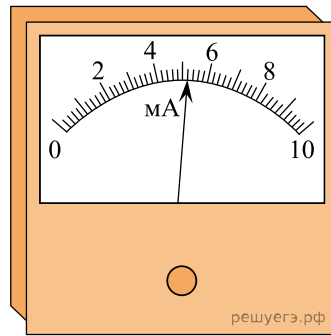


Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 12 \text{ В}$, то его сопротивление R равно:



- 1) 1,2 кОм 2) 1,7 кОм 3) 2,1 кОм 4) 2,3 кОм
5) 2,6 кОм