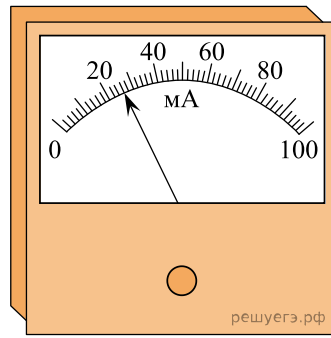


Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе $U = 36$ В, то его сопротивление R равно:



- 1) 26 Ом 2) 0,36 кОм 3) 1,4 кОм 4) 1,6 кОм
5) 3,6 кОм