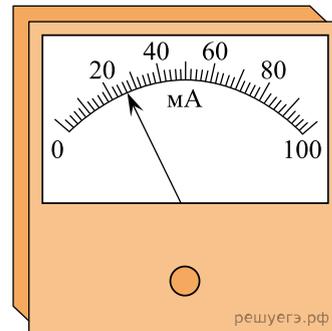


Идеальный миллиамперметр, изображенный на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если напряжение на резисторе  $U = 36$  В, то его сопротивление  $R$  равно:



- 1) 26 Ом    2) 0,36 кОм    3) 1,4 кОм    4) 1,6 кОм    5) 3,6 кОм