

Двадцать одинаковых ламп, соединенных параллельно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\varepsilon = 120$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,60$ Ом. Если сопротивление одной лампы $R_1 = 36$ Ом, то напряжение U на клеммах равно ... В.