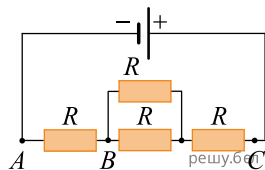


1. Это задание могут просматривать только пользователи из списка учащих-ся учителя.

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

2.

Электрическая цепь состоит из источника тока и четырёх одинаковых резисторов сопротивлением R каждый (см. рис.). Если между точками A и C напряжение $U_{AC} = 12$ В, то напряжение U_{BC} между точками B и C равно:



- 1) 3,0 В; 2) 4,0 В; 3) 7,2 В; 4) 8,4 В; 5) 10 В.