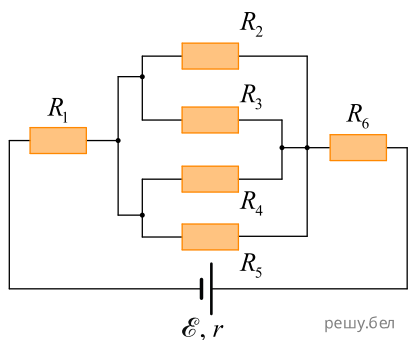


1. Это задание могут просматривать только пользователи из списка учащих-ся учителя.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

2. На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из источника тока и шести одинаковых резисторов



$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 16$ Ом. Если ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 291$ В, а его внутреннее сопротивление $r = 6,0$ Ом, то мощность P_5 , выделяемая в резисторе R_5 , равна ... Вт.