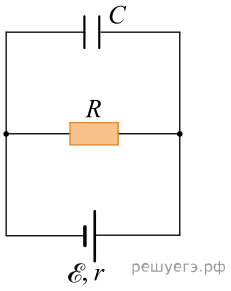К источнику тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1{,}0$ Ом, подключён резистор сопротивлением R = 20 Ом и конденсатор ёмкостью $C = 5{,}0$ мкФ. Если при постоянной силе тока в резисторе заряд конденсатора $q = 3{,}0 \cdot 10^{-4}$ Кл, то ЭДС $\mathscr{E}$ источника тока равна ... В.