На рисунке изображена схема электрической цепи. Из перечисленного ниже выберите элементы, присутствующие в электрической цепи:

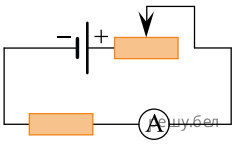

1) вольтметр; 2) источник тока; 3) реостат;
4) лампа накаливания; 5) резистор.