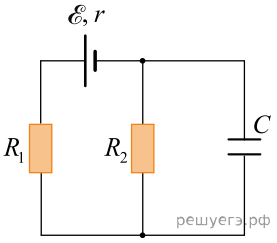Электрическая цепь состоит из источника постоянного тока, конденсатора ёмкостью $C = 6{,}0$ мкФ и двух резисторов, сопротивления которых $R_1 = R_2 = 6{,}0$ Ом (см. рис.). Если внутреннее сопротивление источника $r = 2{,}0$ Ом, а заряд конденсатора $q = 180$ мкКл, то ЭДС источника тока $\mathscr{E}$ равна ... **В**.