В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов R_1 = 40 Ом, R_2 = 60 Ом, R_3 = 0,12 кОм, R_4 = 0,36 кОм, R_5 = 40 Ом, R_6 = 20 Ом. Если напряжение на клеммах источника тока U = 38 В, то на резисторе R_5 напряжение U_5 равно:

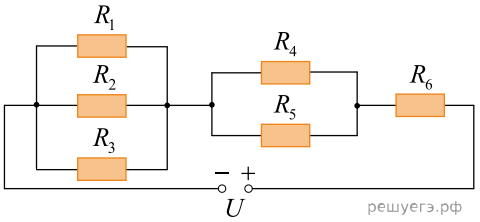

1) 11 В 2) 13 В 3) 14 В 4) 16 В 5) 18 В