Пять одинаковых ламп, соединённых последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС ε = 110 В и внутренним сопротивлением r = 2,0 Ом. Если сопротивление одной лампы R_1 = 4,0 Ом, то напряжение U_1 на каждой лампе равно … **В**.