Пять одинаковых ламп, соединённых последовательно, подключили к источнику постоянного тока с ЭДС $\varepsilon = 110$ В и внутренним сопротивлением $r = 2{,}0$ Ом. Если сопротивление одной лампы $R_1 = 4{,}0$ Ом, то напряжение U_1 на каждой лампе равно … **В**.