В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов R_1 = 80,0 Ом, R_2 = 120 Ом, R_3 = 80,0 Ом, R_4 = 270 Ом, R_5 = 30,0 Ом, R_6 = 48,0 Ом. Если напряжение на клеммах источника тока U = 21,0 В, то на резисторе R_5 сила тока I_5 равна:

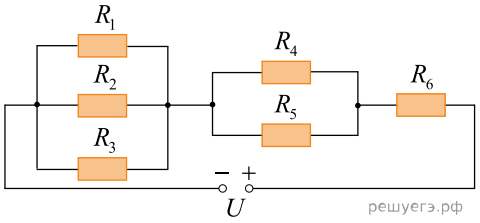

1) 450 мА 2) 380 мА 3) 250 мА 4) 180 мА 5) 110 мА