К источнику переменного тока, напряжение на клеммах которого изменяется по гармоническому закону, подключена электрическая плитка, потребляющая мощность P = 560 Вт. Если действующее значение напряжения на плитке $U_д$ = 72 В, то амплитудное значение силы тока I_0 в сети равно … **А**.